


Ej diodo

1) Dando $V_{AA} = 5V$ y $R = 1K\Omega$

a) Determinar la corriente en el diodo y la tensión entre sus extremos

b) ¿cuánta potencia disipa el diodo?

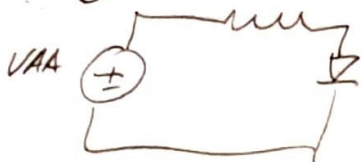c) ¿Cuál será la corriente del diodo si se cambia R a $2K\Omega$?




C.K.M

$$I_D \cdot R + V_D - V_{AA} = 0$$

$$I = \frac{V_{AA} - V_D}{R}$$

$$I = \frac{5}{10^3} - 10^{-3} V_D$$

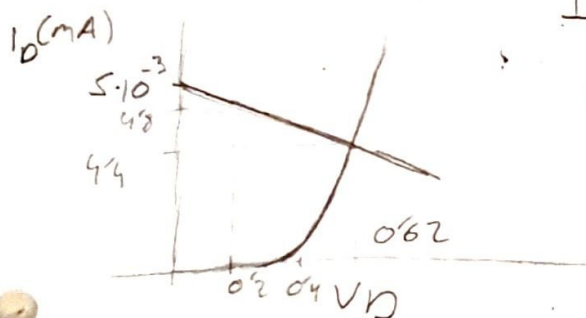


$$4.4 \cdot 10^{-3} A \text{ y } 0.62 V$$

$$P = V \cdot I = 2.73 mW$$


d) Repetir el a) cambiando la recta de carga

2) Considerando $V_s = 0.6V$ y $R_d = 0$

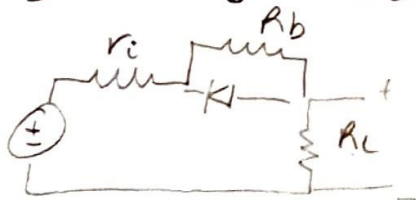a) Dibujar $V_L(t)$ si $R_b = 100K\Omega$, $r_i = R_L = 1K\Omega$



Suponemos en corte

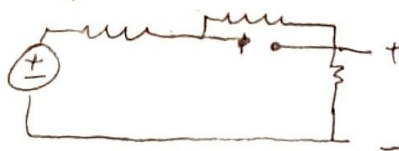

C.K.M

$$I r_i + I r_b + I r_L - V_i = 0 \quad I(r_i + r_b + r_L) = V_i$$

$$I = \frac{V_i}{r_i + r_b + r_L}$$

$$I = \frac{V_i}{R}$$

$$I \cdot R_L = V_s = \frac{1}{102} V_i$$

Para que se cumpla la cond de corte $V_D < V_s$

$$I_1 = -\frac{V_D}{r_b} = I_L$$


$$\frac{-V_D}{100 \cdot 10^3} = \frac{V_L}{R_L}$$

$$V_D = \frac{V_L \cdot 100 \cdot 10^3}{10^2}$$

$$V_D = \frac{-1}{102} V_i \cdot 100 < V_s$$

$$V_i > -\frac{V_s}{\frac{100}{102}}$$

$$V_i > -6.1 \cdot 10^{-1} V$$

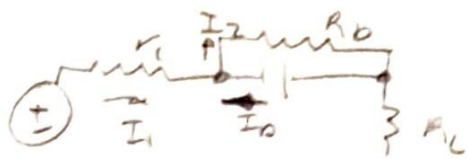

L.K.N

$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_0 \\ I_2 = I_0 + I_3 \end{cases} \Rightarrow I_1 = I_3$$

L.K.M $I_1 r_1 + I_1 R_L - V_1 - V_2 = 0$ $I_1 (r_1 + R_L) = V_1 + V_2$ $I_1 = \frac{V_1 + V_2}{r_1 + R_L}$

$$I_2 = \frac{V_1 - x}{r_1} \quad \frac{V_1 - x}{r_1} = \frac{V_1 + V_2}{r_1 + R_L} \quad \frac{-V_1 + x}{r_1} = \frac{-V_1 - V_2}{r_1 + R_L}$$

$$x = \frac{-V_1 - V_2}{r_1 + R_L} \cdot r_1 + V_1 \quad x = \frac{V_1}{2} - \frac{V_2}{2} = \frac{V_1 - V_2}{2}$$

$$I_1 = \frac{V_L}{R_L} \quad \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_1 + V_2}{r_1 + R_L} \quad V_L = \frac{V_1}{r_1 + R_L} \cdot R_L + \frac{V_2}{r_1 + R_L} \cdot R_L = \frac{1}{2} V_1 + \frac{1}{2} V_2$$


$I_D > 0$ $-I_D + I_2 = I_L$ $I_D = -I_L + I_2 > 0$

$$-\frac{V_L}{R_L} + \frac{x - V_L}{R_B} > 0 \quad -\frac{1}{2} \left[\frac{V_1 + V_2}{R_L} \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{V_1 - V_2 - V_1 - V_2}{R_B} \right] > 0$$

$$-\frac{V_1 - V_2}{R_L} + \frac{2V_2}{R_B} > 0 \quad -\frac{V_1}{R_L} > \frac{2V_2}{R_B} + \frac{V_2}{R_L} \quad V_1 < -\left(\frac{2V_2}{R_B} + \frac{V_2}{R_L} \right)$$



$$V_1 < -6.12 \cdot 10^{-1}$$
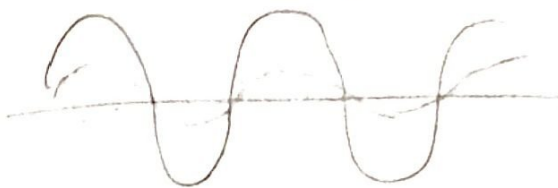
$$V_0 \begin{cases} \frac{V_1 + V_2}{2} \\ \frac{V_1}{102} \end{cases} \quad \begin{aligned} V_1 &< -6.12 \cdot 10^{-1} \\ V_1 &> -6.12 \cdot 10^{-1} \end{aligned}$$



Expresar la característica de transferencia
Suponiendo en conducción

2

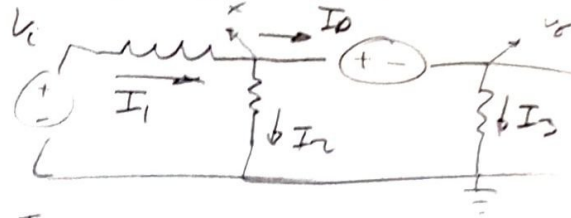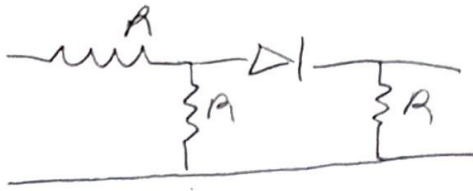

L.K.V $I_1 = I_2 + I_0$ $I_0 = I_3$

L.K.M $I_1 R_1 + I_2 R_2 - V_i = 0$ $I_0 R - I_2 R_2 + V_x = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & | & 0 \\ R_1 & R & & | & V_i \\ 0 & -R & R & | & -V_x \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & | & 0 \\ 10 & 10 & & | & V_i \\ 0 & -10 & 10 & | & -V_x \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 20 & 10 & | & V_i \\ 0 & -10 & 10 & | & -V_x \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 20 & 10 & | & V_i \\ 0 & 0 & 15 & | & \frac{V_i - V_x}{2} \end{pmatrix}$$

$15 I_0 = \frac{V_i - V_x}{2}$ $I_0 = \frac{V_i - V_x}{30}$

$I_0 = \frac{V_i - 2V_x}{30} > 0 \rightarrow V_i > 2V_x = 1'2$

$I_3 = I_0 = \frac{y}{R}$ $I_0 \cdot R = y$ $y = \frac{V_i - 2V_x}{3}$

Suponiendo en corte



$V_i = 0$ $I_1 = I_2$

L.K.M $I R + I R - V_i = 0$ $2 I = \frac{V_i}{R}$
 $I = \frac{V_i}{2R}$ $I = \frac{x}{R}$

$\frac{V_i}{2R} = \frac{x}{R}$ $\frac{V_i \cdot R}{2R} = x < V_x$ $V_i < 2V_x$

$V_0 = \begin{cases} \frac{V_i - 2V_x}{3} & V_i > 1'2 \\ 0 & V_i < 1'2 \end{cases}$



± Suponiendo en corte

$V_0 = 0V$
 $-V_x < V_0 < V_x$
 $-V_x < V_i - 0 < V_x$

2- Suponiendo en conducción




L.K.V
 $I_0 = I_1 + I_2$
 $I_1 = \frac{V_i - V_x}{R}$

$I_2 = 0$
 $I_0 = I_1 > 0$


$I_1 = \frac{V_i - V_x}{R} > 0$ $V_i > V_x$ $V_0 = V_i - V_x$

3- Suponiendo en inversión

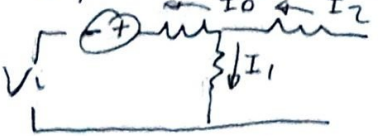


$I_2 = 0 \rightarrow I_0 + I_1 = 0$ $I_0 = -I_1$ $I_0 > 0 \rightarrow -I_1 > 0$
 $-\frac{V_0}{R} > 0$ $V_0 < 0$ L.K.M $I R + I R_2 + V_x + V_i = 0$
 $V_0 (-1 - \frac{R_2}{R}) = -V_i - V_x \rightarrow V_0 = \frac{-V_i - V_x}{(-1 - \frac{R_2}{R})} = \frac{3}{2}(V_i + V_x)$

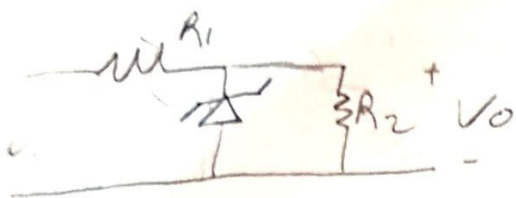$\frac{3}{2}(V_i + V_x) < 0$ $V_i < -V_x$



1- Supercurrent en conducción

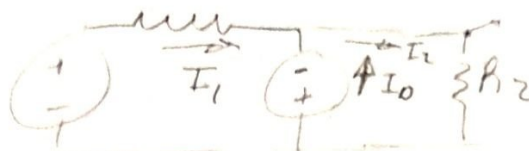

LKM $I_1 + I_D = I_2$


$I_1 - I_2 = -I_D$

$I_D = I_2 - I_1 > 0 \quad -\frac{0.6}{R} - \frac{V_i + 0.6}{R} > 0 \quad -\frac{V_i}{R} - \frac{1.2}{R} > 0 \quad V_i < -1.2$

$V_D = -V_s \quad V_D = -0.6$

$-V_s < V_D < V_s$

2- Supercurrent en corte

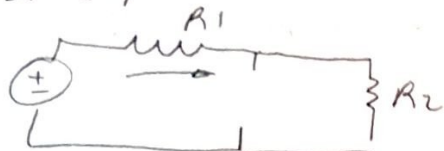

LKM

$I R_1 + I R_2 - V_i = 0$

$(R_1 + R_2) I = V_i \quad I = \frac{V_i}{R_1 + R_2}$

$I R_2 = V_s$

$\frac{V_i}{R_1 + R_2} \cdot R_2 = V_s$

$\frac{V_i}{2R} = V_s$


$V_D = -V_s$

$-V_s < V_s$

$V_s > V_s$

$\frac{V_i}{2} = V_s \quad V_i > 2V_s$

3- Supercurrent en inversión

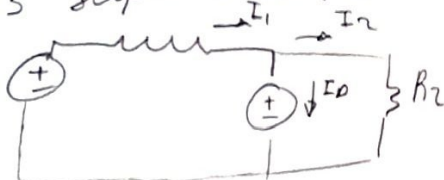

$I_D + I_2 = I_1$

$I_D = I_1 - I_2$

$I_1 = \frac{V_i - V_s}{R}$


$I_2 = \frac{V_s}{R_2}$

$\frac{V_i - V_s}{R} - \frac{V_s}{R} > 0$

$\frac{V_i}{R} > \frac{2V_s}{R}$


$V_i > 2 \cdot 10 = 20V$

$V_s = V_s$

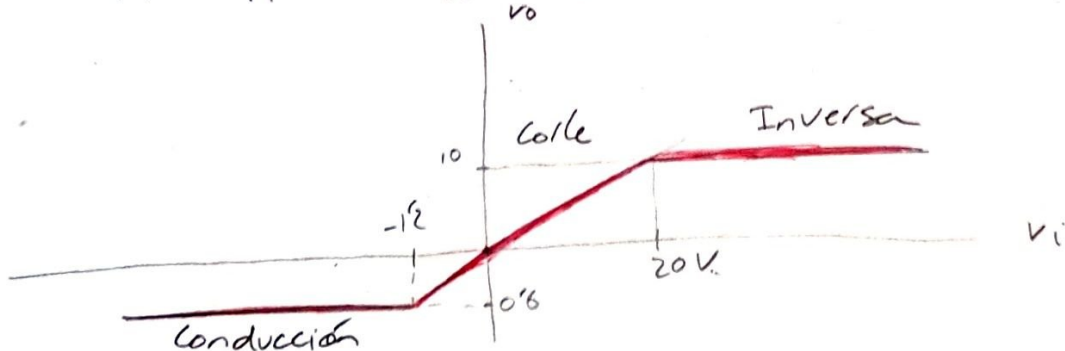

Encuentra V_0 $V_8 = 0.65$


@ $V_1 = V_2 = 5V$ corte

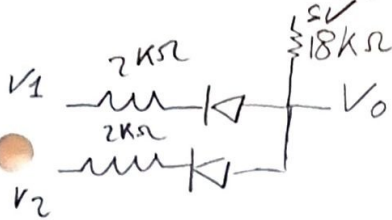

$$I = 0 \rightarrow \frac{5 - V_0}{18} = 0 \rightarrow V_0 = 5V$$

$V_0 < V_8$ así que I_1 bien \odot

① $V_1 = 5V$ y $V_2 = 0V$

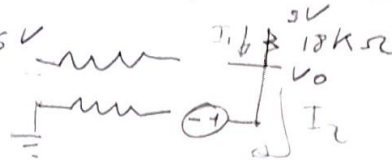


$$I_1 = I_2$$

$$\frac{5 - V_0}{18} = \frac{V_0 - V_8 - 0}{2}$$

$$\frac{5}{18} - \frac{V_0}{18} - \frac{V_0}{2} = -\frac{V_8}{2} \quad -\frac{5}{9} V_0 = -\frac{V_8}{2} - \frac{5}{18} \quad V_0 = -\frac{9}{5} \left(-\frac{V_8}{2} - \frac{5}{18} \right) = 1.085V$$

$V_0 < V_8$ por tanto D1 está en corte y la $I_2 > 0$ así que todo en orden:

② $V_1 = 0 = V_2$

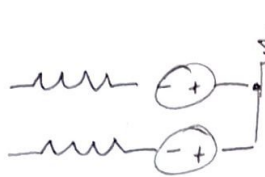

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$\frac{5 - V_0}{R} = \frac{V_0 - V_8}{R} + \frac{V_0 - V_8}{R}$$

$$\frac{5 - V_0}{R} = 2 \left(\frac{V_0 - V_8}{R} \right)$$

$$\frac{5 - V_0}{2 \cdot 18} = \frac{V_0 - 0.65}{2}$$

$$\frac{5}{36} - \frac{V_0}{36} = \frac{V_0}{2} - \frac{31}{100}$$

$$\frac{5}{36} + \frac{31}{100} = \frac{V_0}{2} + \frac{V_0}{36}$$

$$0.448 = 0.527 V_0$$


$$V_0 = 8.505387 \cdot 10^{-1} V$$

$I_1, I_2 > 0$ por tanto es correcto.


⑤ Característica de transferencia de tensión del circuito, suponiendo ambos diodos idénticos $V_8 = 0.6V$ y $r_d = 0$



1º Suponemos ambos abiertos

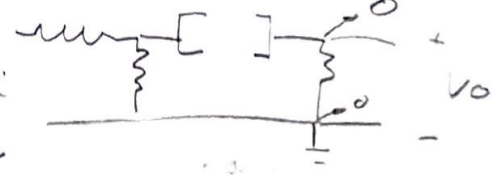

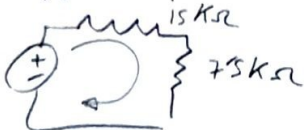$V_0 = 0$ para ello, $V_0 < V_8$ $x = 0 < V_8$



$$I \cdot 15k\Omega + I \cdot 7.5k\Omega - V_i = 0$$

$$I(15k\Omega + 7.5k\Omega) = V_i$$

$$I = \frac{V_i}{22.5 \cdot 10^4 \Omega}$$

$$I = \frac{x}{R}$$

$$\frac{V_i}{22.5 \cdot 10^4} \cdot 7.5 \cdot 10^3 = x = \frac{1}{3} V_i$$

$$x = IR$$


$$V_0 = 0 \rightarrow V_i < 3V_8$$

$$V_i > -3V_8$$

$$V_0 = x - 0 \quad x = V_0 \quad x < V_8 \text{ para que diodo 1 en corte}$$

$$V_0 = 0 - x \quad -x = V_0 \quad -x < V_8 \text{ para diodo 2 en corte}$$

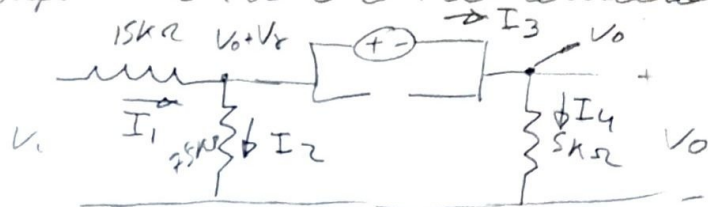Suponemos uno en conducción y uno en corte



L.O.K.N

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad I_3 = I_4$$

$$I_1 = \frac{V_i - V_0 - V_r}{R}$$

$$I_2 = \frac{V_0 + V_r}{R_2} \quad I_3 = \frac{V_0}{R_3}$$

$$\frac{V_i - V_0 - V_r}{R} = \frac{V_0 + V_r}{R_2} + \frac{V_0}{R_3}$$


$$\frac{V_i}{R_1} - \frac{V_r}{R_1} - \frac{V_r}{R_2} = \frac{V_0}{R_2} + \frac{V_0}{R_3} + \frac{V_0}{R} \Rightarrow \frac{V_i}{R} - 12 \cdot 10^{-4} = 4 \cdot 10^{-4} (V_0)$$

$$4 \cdot 10^{-4} V_0 = 687 \cdot 10^{-5} V_i - 12 \cdot 10^{-4}, \quad V_0 = 1.6675 \cdot 10^{-1} V_i - 3 \cdot 10^{-1}$$

Para que esto ocurra diodo 1 en conducción

$$I_3 > 0 \quad \frac{V_0}{R_3} > 0 \quad 335 \cdot 10^{-5} V_i - 6 \cdot 10^{-5} > 0 \quad V_i > \frac{6 \cdot 10^{-5}}{335 \cdot 10^{-5}} = 1.8$$

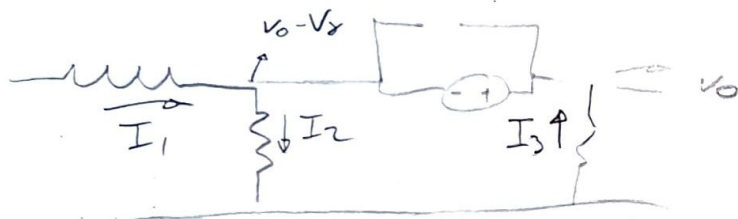$V_{D2} = V_0 - V_0 - V_r = -V_r$ por tanto está en corte



$$I_1 = \frac{V_i - V_0 + V_r}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{V_0 - V_r}{R_2}$$

$$I_3 = \frac{V_0}{R_3}$$

L.O.K.N $I_1 = I_2 + I_3$

$$\frac{V_i - V_0 + V_r}{R_1} = \frac{V_0 - V_r}{R_2} + \frac{V_0}{R_3}$$

$$10.66 \cdot 10^{-5} V_i + 12 \cdot 10^{-4} = 4 \cdot 10^{-4} V_0$$

$$\frac{V_i}{R_1} + \frac{V_r}{R_1} + \frac{V_r}{R_2} = \frac{V_0}{R_2} + \frac{V_0}{R_1} + \frac{V_0}{R_3}$$

$$V_0 = 0.16 V_i + 3 \cdot 10^{-1}$$

Esto ocurre cuando $I_3 \leq 0$


$$0.16 V_i \leq -0.3 \quad V_i \leq -1.8 \text{ V}$$

$$\frac{V_0}{R_3} \leq 0 \quad \frac{0.16 V_i + 0.3}{R_3} \leq 0$$


$$V_0 = 1.66675 \cdot 10^{-1} V_i - 0.3 \quad V_i > 1.8$$

$$V_0 = 0 \quad -1.8 < V_i < 1.8$$
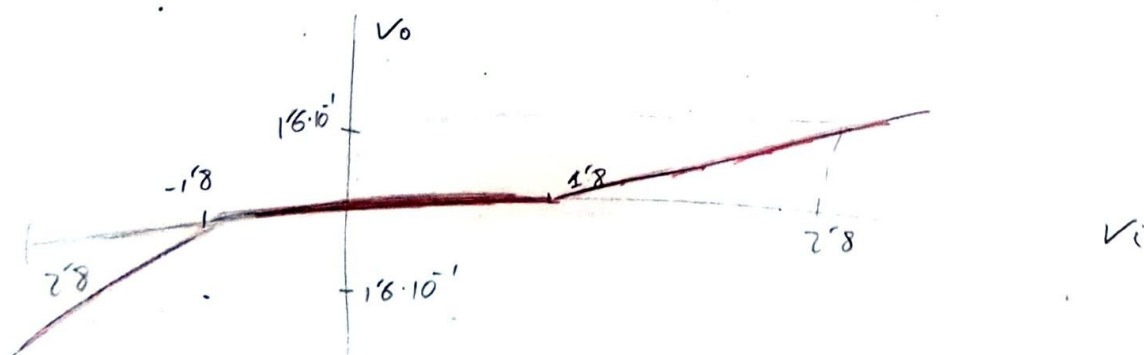
$$V_0 = 1.66675 \cdot 10^{-1} V_i + 0.3 \quad V_i < -1.8$$



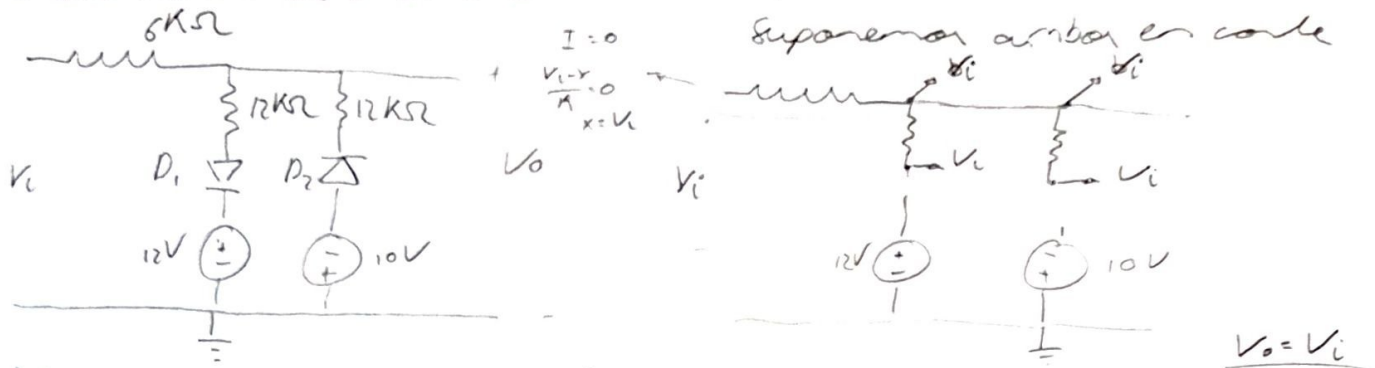7. Obtener la característica de transferencia de tensión asumiendo el modelo umbral para diodos $V_s = 0.6V$ $R_d = 0.5\Omega$




Estarán en corte cuando el voltaje del diodo no sea suficiente

$$V_i - 12 < V_s \quad V_i < 12 + V_s = 12.6 \quad -10 - V_i < V_s \quad -V_i < V_s + 10$$

$$12.6 > V_i > -V_s - 10 = -10.6$$

D_1 en conducción y D_2 en corte

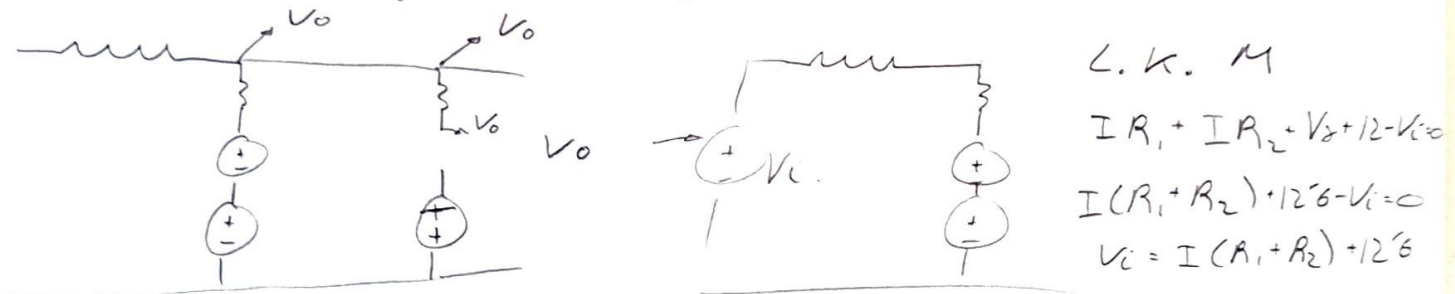

$$I = \frac{V_i - 12.6}{R_1 + R_2}$$

$$I_{R_2} = \frac{V_o - 12.6}{R_2}$$

$$\frac{V_i - 12.6}{R_1 + R_2} = \frac{V_o - 12.6}{R_2}$$

$$\left(\frac{V_i - 12.6}{R_1 + R_2} \right) R_2 + 12.6 = V_o \quad \left(\frac{V_i}{48000} - 7 \cdot 10^{-4} \right) \cdot 12 \cdot 10^3 + 12.6 = V_o$$

$$V_o = \frac{2}{3} V_i + \frac{21}{5}$$

$$-10 - V_o < V_s \quad -V_o < 10 + V_s \quad V_o > -10.6 \quad V_i > -22.2V$$

$$I_D > 0 \quad \frac{V_i - V_o}{R} > 0$$

$$V_i > V_o$$

$$V_i > \frac{2}{3} V_i + \frac{21}{5}$$


$$V_i - \frac{2}{3} V_i > \frac{21}{5}$$

$$\frac{1}{3} V_i > \frac{21}{5}$$

$$V_i > 12.6$$

De las dos condiciones la más restrictiva es $V_i > 12.6V$

D_2 en conducción y D_1 en corte

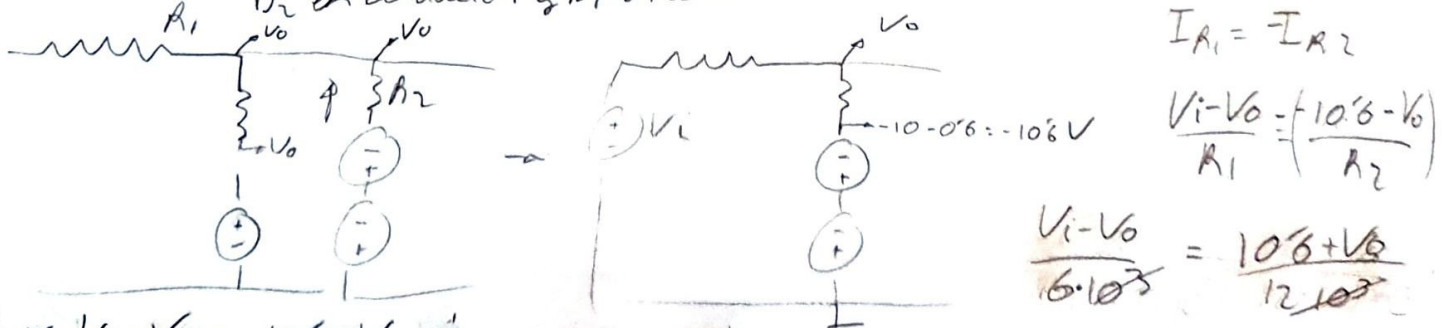

$$I_{R_1} = I_{R_2}$$

$$\frac{V_i - V_o}{R_1} = \frac{10.6 - V_o}{R_2}$$

$$\frac{V_i - V_o}{6 \cdot 10^3} = \frac{10.6 - V_o}{12 \cdot 10^3}$$

$$2 \times \frac{V_i - V_o}{6} = \frac{10.6 - V_o}{12}$$

$$2V_i - 10.6 = V_o$$

$$2V_i - 2V_o = 10.6 - V_o$$

$$2V_i - 10.6 = 3V_o$$


$$\text{Para ello } \frac{2V_i - 10.6}{3} - 12 < V_s$$

$$V_i < \frac{12.6 + 10.6}{2} = 11.6V$$

$$I_{R_2} > 0 \quad -10.6 - V_o > 0 \rightarrow V_i < 10.6 + \text{restrictiva}$$

$$V_o(V) \begin{cases} \frac{2V_i - 10.6}{3} & V_i < -10.6V \\ V_i & -10.6V < V_i < 12.6V \\ \frac{2V_i + 12.6}{3} & V_i > 12.6V \end{cases}$$

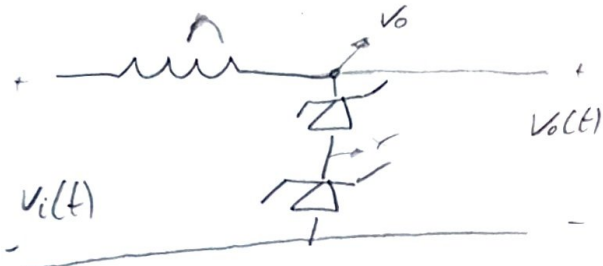
8 Expresar la característica de transferencia del circuito suponiendo ambos Zener idénticos $V_Z = 0.6V$ y $r_d = 0$ en directa y $V_Z = 3V$ y $r_Z = 10\Omega$ en inversa



3 casos posibles

- ambos conducen
- ambos en inversa
- ambos en corte


1° Ambos en corte

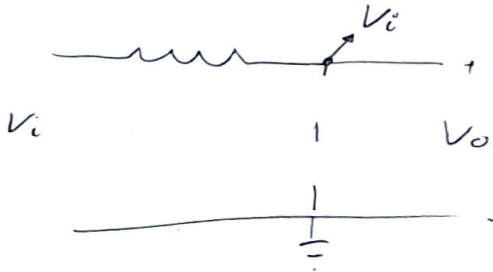

No puede ocurrir uno conduciendo y otro en corte, si conduce la $I > 0$

$$2V_Z > -V_o > -2V_Z \quad 6V > V_o > -12$$

2° Ambos en conducción

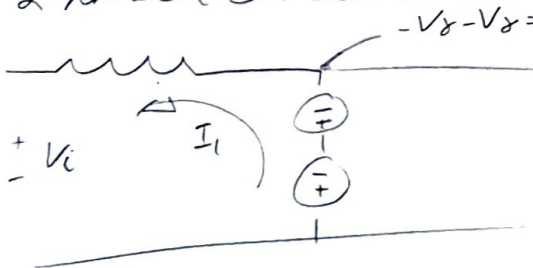


$$V_o = -12V$$

esto ocurre cuando $I_D > 0$

$$I_D = I_1 = \frac{-12 - V_i}{R} > 0 \quad -12 > V_i$$

3° Ambos en inversa

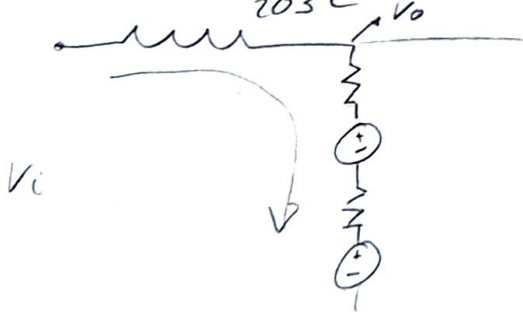


$$I_1 = I_D \quad \frac{V_i - V_o}{R_1} = \frac{V_o - V_Z - V_Z}{R_2 + R_2}$$

$$V_i = 2V_o - 2V_Z \quad \frac{V_i + 2V_Z}{2} = V_o$$

$$I_1 > 0 \Rightarrow \frac{V_i - V_o}{R_1} > 0 \quad V_i - V_o > 0$$



$$V_i - (V_i + 2V_Z) > 0 \quad V_i - \frac{V_i + 2V_Z}{2} > 0$$
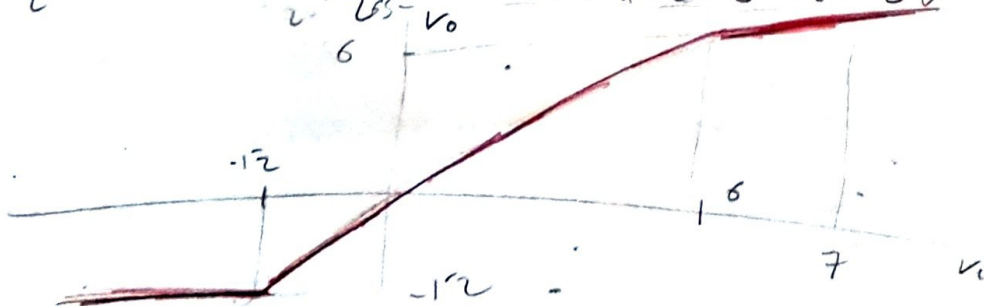
$$\frac{V_i}{2} - V_Z > 0 \quad \frac{V_i}{2} > V_Z \quad V_i > 2V_Z \quad V_i > 6V$$



$$\begin{aligned} -12 & V_i < -12 \\ V_o & V_i & -12 < V_i < 6 \\ & \frac{V_i + 2V_Z}{2} & V_i > 6V \end{aligned}$$

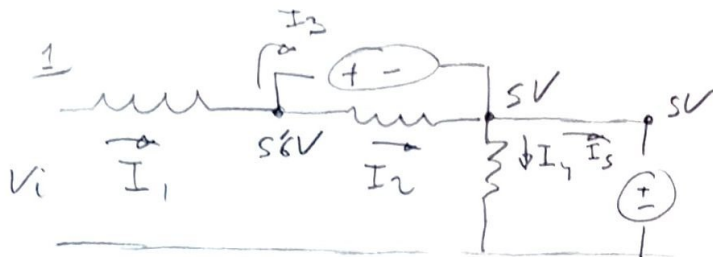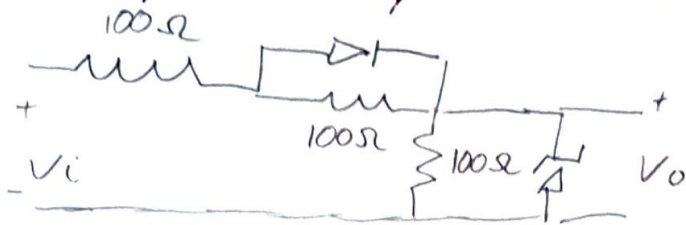9) Dado el circuito de la Figura, sabiendo que $V_Z = 5V$, $V_8 = 0.6V$ y considerando que las resistencias despreciables, hallar la característica de transferencia



Caras
 1) D_1 conduce 2) D_1 conduce
 D_2 enciende D_2 corte
 3) D_2 conduce 4) D_1 corte
 D_1 corte D_2 corte

$$I_1 = I_3 + I_2$$

$$I_3 + I_2 = I_4 + I_5$$


$$I_1 = \frac{V_i - 5.6}{R} \quad I_3 = I_D \quad I_2 = \frac{5.6 - 5}{R} \quad I_4 = \frac{5}{R} \quad I_5 = I_{D2}$$

$$V_o = 5V \quad I_3 > 0 \quad I_1 - I_2 > 0 \quad \frac{V_i - 5.6}{R} - \frac{5.6 - 5}{R} > 0$$

$$\frac{V_i - 5.6}{R} > 6 \cdot 10^{-3} \quad V_i - 5.6 > 6 \cdot 10^{-1} \quad V_i > 5V$$

$$I_5 > 0 \rightarrow I_3 + I_2 - I_4 > 0 \quad I_1 - I_2 + I_2 - I_4 > 0$$
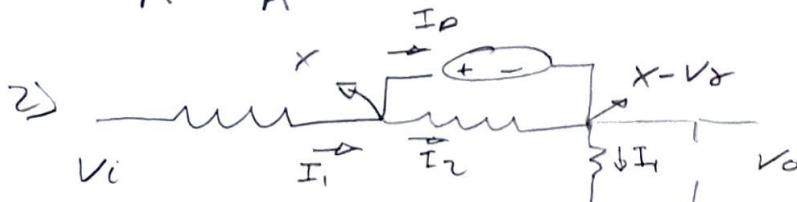
$$\frac{V_i - 5.6}{R} - \frac{5}{R} > 0 \quad V_i - 5.6 > 5 \quad \underline{V_i > 10.6V} \text{ (agregar esta que es la más restrictiva)}$$



L.K.N
 $I_1 = I_D + I_2$

$$\frac{V_i - X}{R} = I_D + \frac{X - (X - V_8)}{R} \quad \frac{V_i - X}{R} = I_D + \frac{X - X + V_8}{R}$$

$$\frac{V_i - X}{R} = \frac{X - V_8}{R} \quad V_i = 2X - V_8 \quad \frac{V_i + V_8}{2} = X$$

$$I_D > 0 \quad I_1 - I_2 > 0 \quad \frac{V_i - X}{R} - \frac{V_8}{R} > 0 \quad V_i - X > V_8$$

$$V_i - \frac{V_i - V_8}{2} > V_8 \quad \frac{V_i}{2} > \frac{3V_8}{2} \quad V_i > 3V_8 \quad V_i > 18$$

$$\rightarrow V_o > -V_Z$$

$$X - V_8 < V_Z$$

$$\frac{V_i + V_8}{2} - V_8 < V_Z$$

$$\frac{V_i - V_8}{2} < V_Z$$

$$V_i < 2V_Z + V_8$$

$$18 < V_i < 10.6$$



3) D₂ conduce y D₁ en corte




$$I_D = I_1 + I_2 \quad I_D > 0 \rightarrow \frac{-V_i - V_i}{R_1 + R_2} + \frac{-V_x}{R} > 0$$

$$\frac{-V_i}{R_1 + R_2} > \frac{V_x}{R} + \frac{V_x}{R_1 + R_2} \rightarrow \frac{-V_i}{R_1 + R_2} > V_x \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_1 + R_2} \right)$$

$$\frac{-V_i}{R + R} > 9 \cdot 10^{-3} \quad -V_i > 200 \cdot 9 \cdot 10^{-3} \quad V_i < -200 \cdot 9 \cdot 10^{-3} = -1.8V$$

$$\frac{V_i - x}{R} = \frac{x - V_x}{R} \quad \frac{V_i + V_x}{2} = x \quad x - V_x < V_x \quad \frac{V_i + V_x}{2} < V_x$$
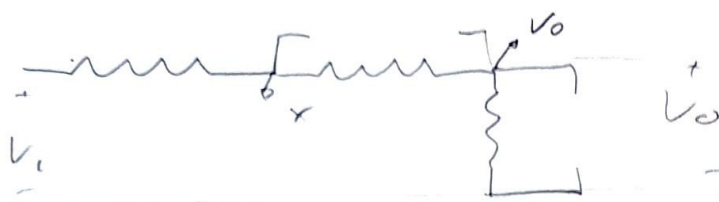
$$V_i < 2(V_x + \frac{V_x}{2}) \quad V_i < 1.8V \text{ cuando la más restrictiva}$$



$$I = \frac{V_i}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$I = \frac{V_o}{R} \quad \frac{V_o}{R} = \frac{V_i}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$V_o = \frac{1}{3} V_i \quad V_o < V_x \quad \frac{V_i - x}{R} = I \quad x = IR - V_i$$

$$x = V_i - \frac{I R}{\frac{V_o}{R}} \quad x - V_o < V_x \quad V_i - V_o - V_o < V_x \quad V_i - 2V_o < V_x$$


$$V_i - 2\left(\frac{1}{3} V_i\right) < V_x \quad \frac{1}{3} V_i < V_x \quad V_i < 1.8$$

$$-V_x < -V_o < V_x \quad -V_x < -\frac{1}{3} V_i < V_x \quad \text{la más restrictiva}$$

$$-3V_x < -V_i < 3V_x \quad 3V_x > V_i > -3V_x \quad 1.8 > V_i > -1.8$$


$$V_o = \begin{cases} 5V & V_i > 10.8 \\ \frac{V_i - V_x}{2} & 10.8 > V_i > 1.8 \\ \frac{1}{3} V_i & 1.8 > V_i > -1.8 \\ -V_x & V_i < -1.8 \end{cases}$$

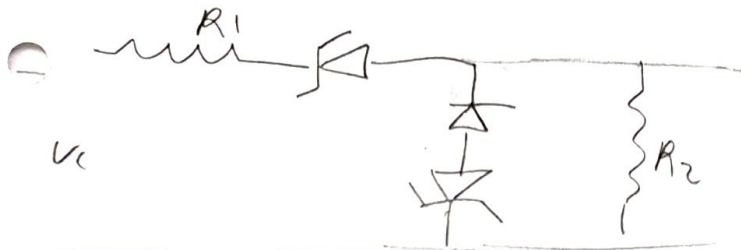- 10) Calcular la característica de transferencia.
Suponer despreciable la resistencia de los diodos



Posibles casos


D_1 conduce	D_1 corte
D_2 conduce	D_2 corte
D_3 Inversa	D_3 corte
D_1 conduce	D_1 Inv
D_2 corte	D_2 corte
D_3 corte	D_3 corte

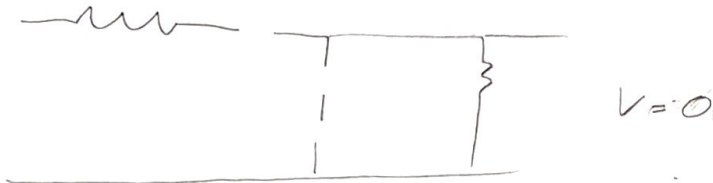

$$V_o = 0$$

$$-V_i = V_o \quad -V_z < V_o \leq V_g$$
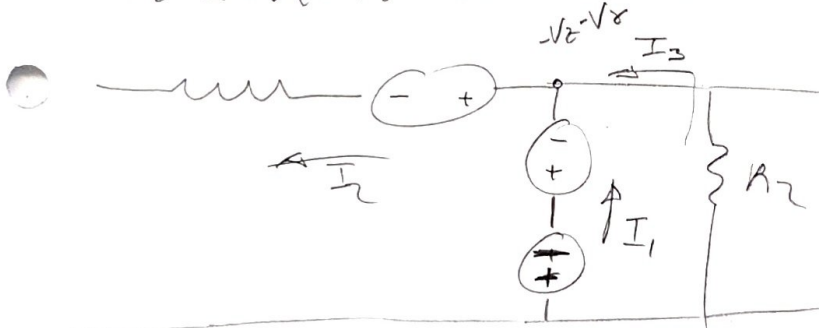
$$-V_z < -V_i < V_g \quad V_z > V_i > -V_g$$



CKN

$$I_2 = I_3 + I_1$$

$$\frac{-V_z - V_g - V_g - V_i}{R} = \frac{+V_z + V_g}{R} + I_1$$


$$I_2 > 0 \quad \frac{-V_z - 2V_g - V_i}{R} > 0 \quad -V_z - 2V_g - V_i > 0 \quad -V_z - 2V_g > V_i$$

$$I_1 > 0 \quad I_1 = I_2 - I_3 \quad \frac{-V_z - V_g - V_g - V_i}{R_1} - \frac{-V_z - V_g}{R_2} > 0$$

$$\frac{-V_z - V_g}{R_2} > \frac{+V_z + 2V_g + V_i}{R_1} \quad \frac{R_1}{R_2} (-V_z - V_g) > +V_z + 2V_g + V_i$$

$$-\frac{R_1}{R_2} V_z - V_z - \frac{R_1}{R_2} V_g - 2V_g > V_i$$
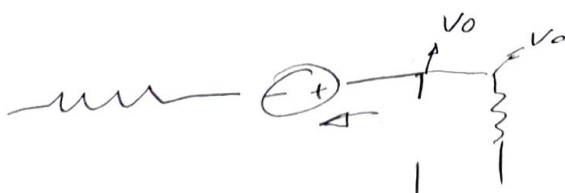
$$-\frac{R_2 - R_1}{R_2} V_z - \frac{R_1 - 2R_2}{R_2} V_g > V_i$$



$$I = \frac{-V_o}{R_2}$$

$$I = \frac{V_o - V_g - V_i}{R_1}$$

$$\frac{-V_o}{R_2} = \frac{V_o - V_g - V_i}{R_1}$$

$$\frac{R_1 - V_o - V_o}{R_2} = -V_g - V_i$$

$$\left(\frac{R_1}{R_2} - \frac{R_2}{R_2} \right) V_o = -V_g - V_i$$

$$V_o = \frac{+R_2 V_g}{R_1 + R_2} + \frac{R_2 V_i}{R_1 + R_2}$$

$$V_o = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) (V_g + V_i)$$

$$\left(\frac{-R_1 - R_2}{R_2} \right) V_o = -V_g - V_i$$


Para que ello ocurra

$$I > 0 \quad -\frac{V_0}{R_2} > 0 \quad -V_0 > 0 \quad -V_8 - V_i > 0 \quad \underline{V_i < -V_8}$$

$$-V_0 < -V_z + V_8 \quad \frac{R_2}{R_1 + R_2} (-V_8 - V_i) < -V_z + V_8 \quad -\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_8 + V_z - V_8 > \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_i$$

$$\frac{R_1 + R_2}{R_2} V_z + \frac{R_1 - R_2}{R_2} V_8 - V_8 > V_i \rightarrow V_i > \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_z + \frac{-R_1 - R_2 - R_2}{R_2} V_8$$
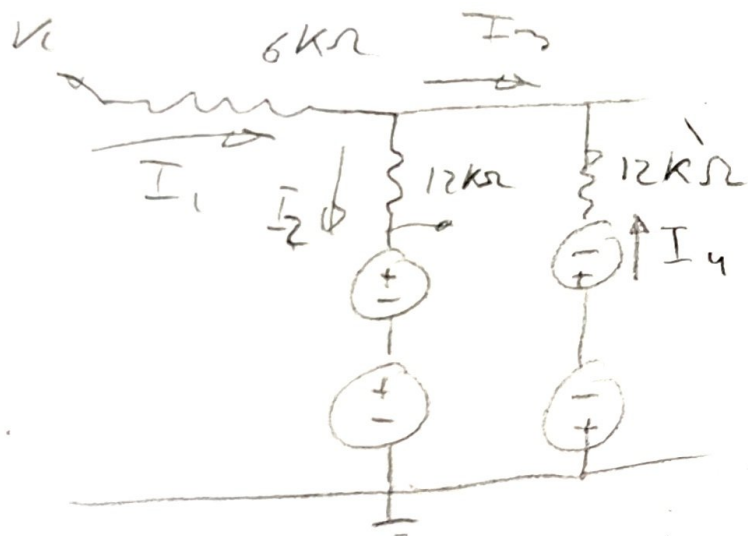
$$V_i > \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_z - \frac{R_1 + 2R_2}{R_2} V_8$$



$$I_1 = I_2 + I_3 \rightarrow I_1 = I_2 - I_4$$

$$I_3 = -I_4$$

$$\frac{V_i - V_o}{6k\Omega} = \frac{V_o - 12'6}{12k\Omega} - \frac{-10'6 - V_o}{12k\Omega}$$

$$2V_o - V_i = 1 \quad V_o = \frac{1 + V_i}{2}$$

$$I_2 = \frac{V_o - 12'6}{12 \cdot 10^3} = \frac{\left(\frac{1 + V_i}{2}\right) - 12'6}{12 \cdot 10^3} > 0 \rightarrow V_i > 24'2$$

$$I_3 = \frac{-10'6 - V_o}{12 \cdot 10^3} = \frac{-10'6 - \left(\frac{1 + V_o}{2}\right)}{12 \cdot 10^3} > 0 \rightarrow V_i < -22'2$$

Imposible

Anexo, los dos en conducción